Single-Output Logic Gate Circuit Implementation

Name : هنا احمد محمد احمد عبدالرحمن

Section: 7


Code: 20250444

Group Members:

1- هنا احمد محمد احمد عبدالرحمن

2- مارينا ملاك عزمى عزيز

1. **AND NOT AND**

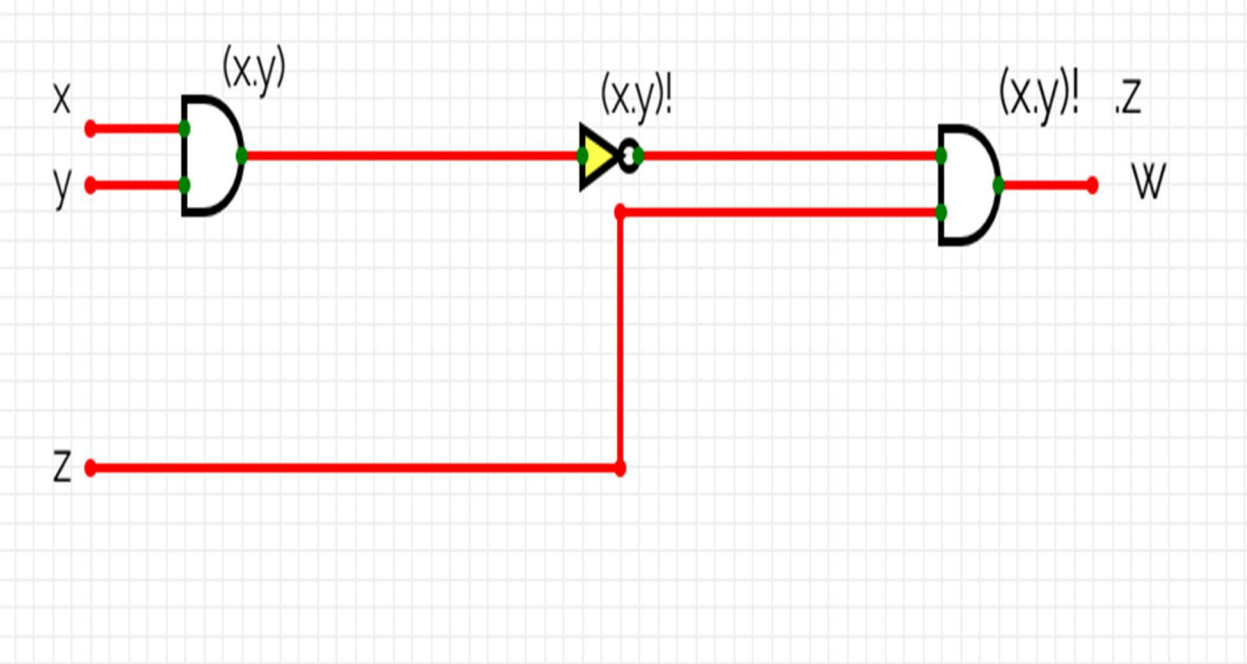


Truth table:

AND NOT AND

Boolean Logic Table

x	y	z	w
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

2. **AND OR**

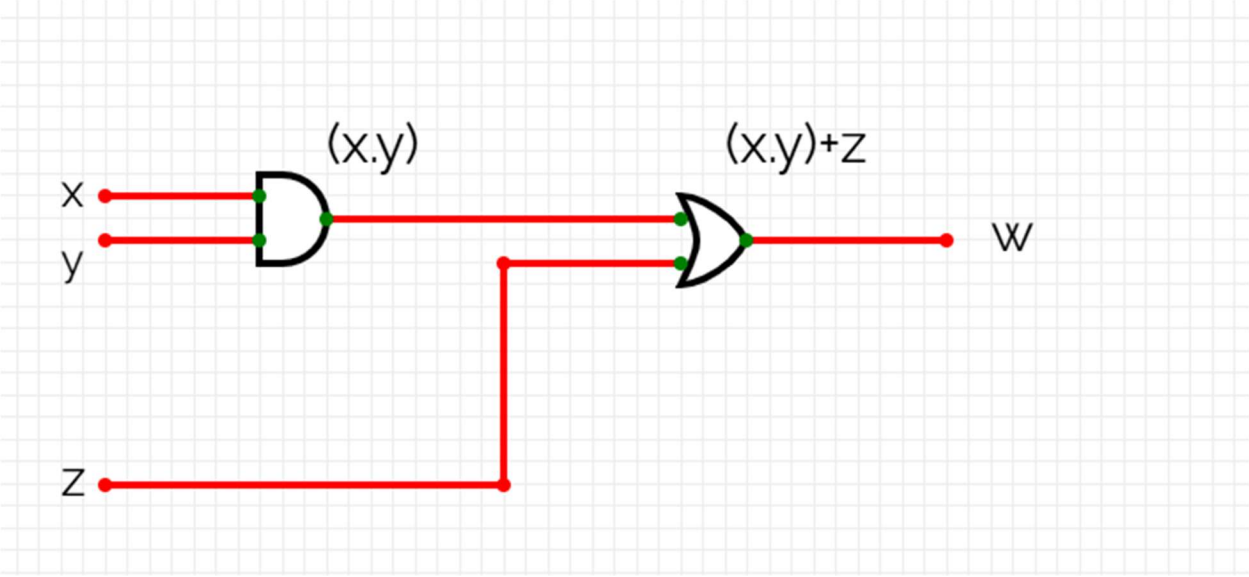

2) Truth table:

AND OR

Boolean Logic Table

X	Y	Z	W
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1